

## Ingeniería en Sistemas Computacionales

Fundamentos de Microprocesadores y Microcontroladores

Uso de memorias externas en el 89S52

727272 - Cordero Hernández Marco Ricardo

### **Instrucciones**

Diseñe un sistema basado en el 89S52 que cumple con las siguientes especificaciones:

- Tiene 16Kb de memoria de código y 12Kb de memoria de datos.
- Cuenta con ROM de 4Kb únicamente (las que necesite).
- También posee memoria RAM de 4Kb (las que necesite).
- Las ROM deben localizarse a partir de la dirección 8000H.
- La memoria de datos inicia en la 4000H.
- Por necesidad especial del sistema, una RAM debe iniciar en 0000H.

#### Realice:

- Mapas de memoria del sistema.
- Decodificador de memorias del sistema (138 o compuertas lógicas).
- Realice el diagrama esquemático correspondiente.

## Mapas de memoria del sistema

### Límites de ROM


A16	A15	A14	A13		A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1			
32K	16K	8K	4K		2K	1K	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1			
0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		H0000	ROM
0	0	0	0		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0FFFH	1
0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1000H	Libre
0	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		7FFFH	1
1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		8000H	ROM
1	0	0	0		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		8FFFH	2
1	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9000H	ROM
1	0	0	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9FFFH	3
1	0	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		A000H	ROM
1	0	1	0		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		AFFFH	4
1	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		B000H	Libre
1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		FFFFH	2

#### Límites de RAM


Limites de RAM																				
A16	A15	A14	A13		A12	A11	A10	A9		A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1			
32K	16K	8K	4K		2K	1K	512	256		128	64	32	16	8	4	2	1			
0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0000H	RAM
0	0	0	0		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		0FFFH	1
0	0	0	1		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		1000H	Libre
0	0	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		3FFFH	1
0	1	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		4000H	RAM
0	1	0	0		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		4FFFH	2
0	1	0	1		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		5000H	RAM
0	1	0	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		5FFFH	3
0	1	1	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		6000H	Libre
1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		FFFFH	2

# Decodificador(es) del sistema

### Decodificador para ROM

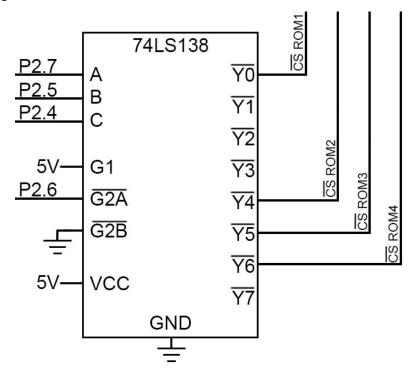

## Decodificador para RAM

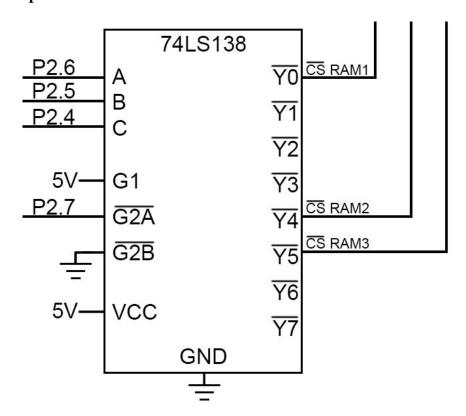

# Esquemático completo

